



Objetivos

- Aprender a calcular un circuito con un Amplificador Operacional.
- Saber medir las tensiones de salida y compararlas con las de entrada.
- Saber qué ganancia hay, cuando se ven las señales de entrada y salida juntas.

Esquema :Amplificador Inversor