

Amplificador Operacional Derivador

Desarrollo: Aplicamos una tensión V_i a la entrada y observamos en el osciloscopio la curva característica debido a la presencia del capacitor en serie con la entrada del circuito este presenta una mayor ganancia a altas y bajas frecuencias que a las bajas, esta última hace amplificar ruidos.