

Amplificador Operacional Integrador

Desarrollo: Aplicamos una tensión V_i a la entrada y observamos en el osciloscopio la curva característica.

Debido a la presencia del capacitor en la red de realimentación presenta una mayor ganancia a las bajas frecuencias ya que realimenta las bajas.