

MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO

Se conecta la fase (L) a la entrada de fase del módulo de aparato interruptor de pared (A1) 130404 y la salida de fase se conecta a un punto de luz.

Se conecta el neutro a la lámpara y al módulo de aparato interruptor de pared.

Se conecta un fase a un pulsador (P1) y la salida de éste va a un borne del módulo con el numero dos.

Si pulsa el módulo se enciende y se apaga el punto de luz, y desde el pulsador pasa lo mismo, pero si enciendes desde el módulo se apaga pulsando el pulsador y viceversa.


LISTA DE MATERIALES

Cantidad	
Denominación	
Referencia	
1	
Lámpara	
—	
1	
Módulo de aparato	
Interruptor de pared	
130404	
1	
Pulsador	
—	

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Corrientes Portadoras X-10

Práctica 1b

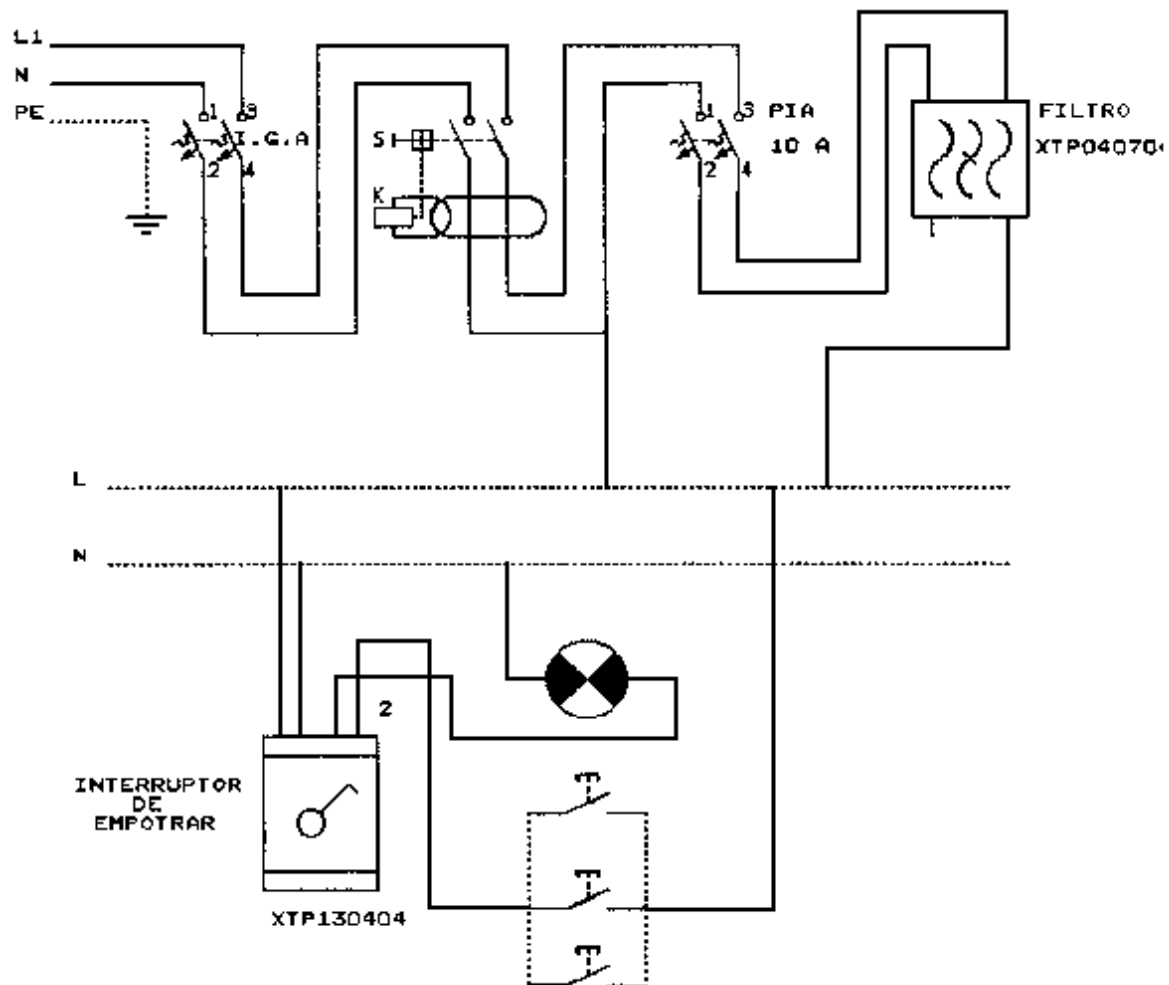

FECHA: _____

CURSO: _____ PROCESO DE PRUEBAS

HOJA:/.....

PRACTICA	C.F.G.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
----------------	--