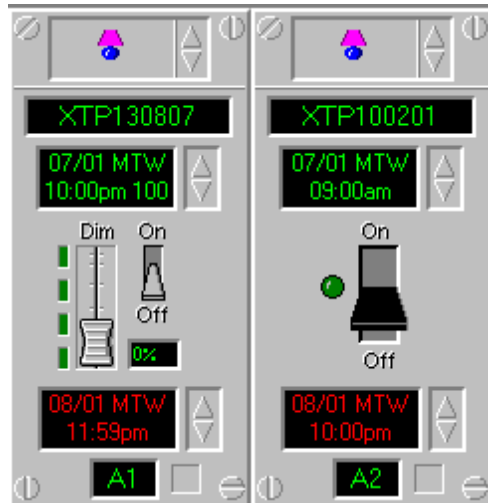


Programación

Corrientes Portadoras X-10

Práctica 7


Sala de estar.



A1.- Control de iluminación XTP-130807.

A2.- Persiana automatizada XTP-100201.


Dormitorio.

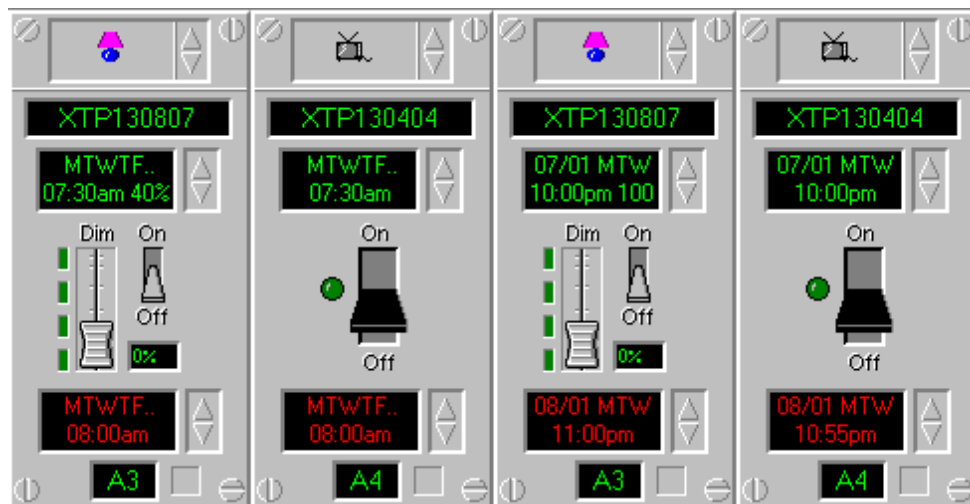

A3.- Control de iluminación XTP-130807.


A4.- Enchufe mesita controlado XTP- 130404.

Pasillo.

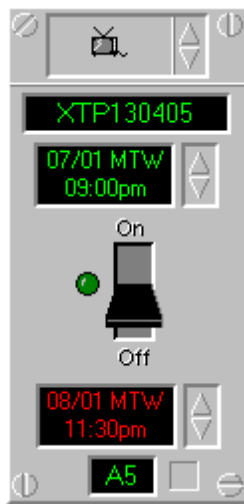

A5.- Conmutación de luces XTP-130405.


Salón comedor.

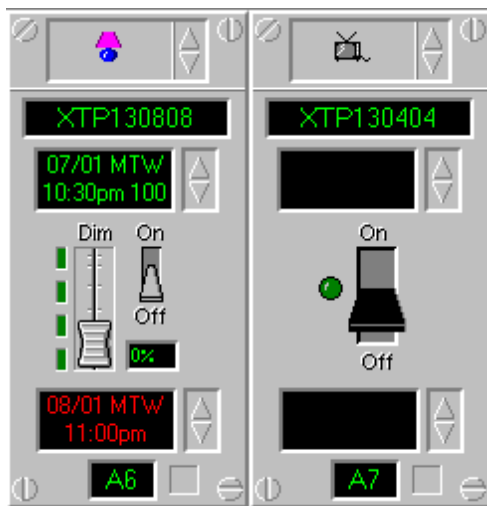

A6.- Control iluminación XTP-130808.

A7.- Enchufe controlado XTP-130404.

Cocina.

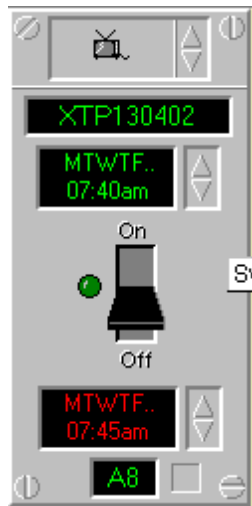


A8.- Enchufe controlado XTP-130402.

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Corrientes Portadoras X-10


Práctica 7

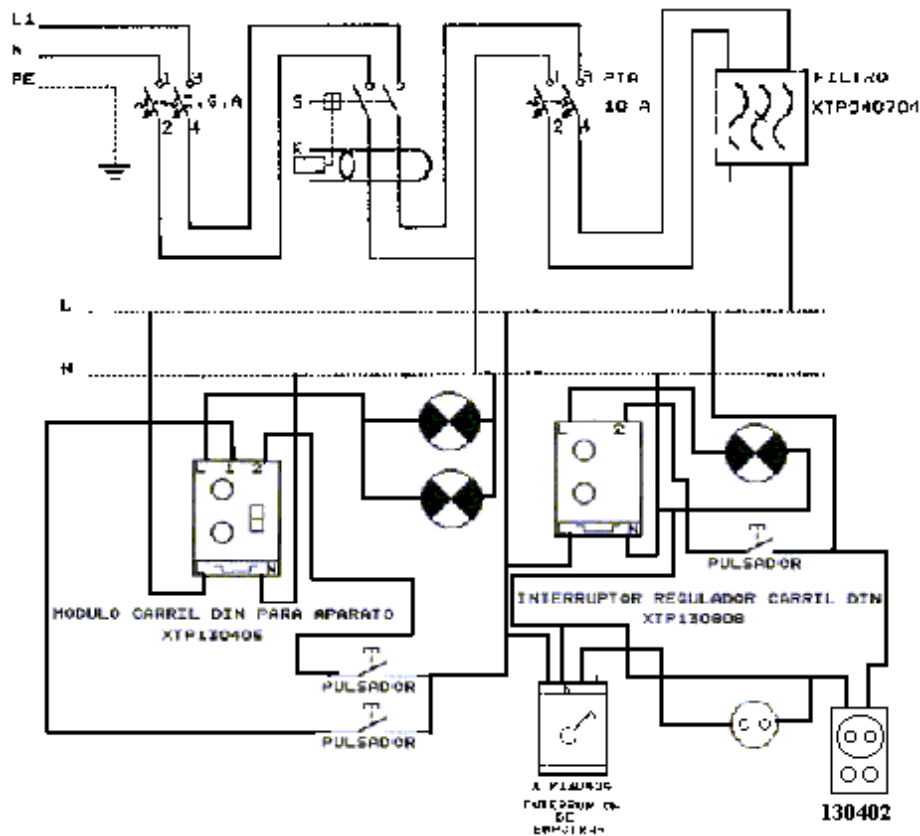

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Corrientes Portadoras X-10

Práctica 7

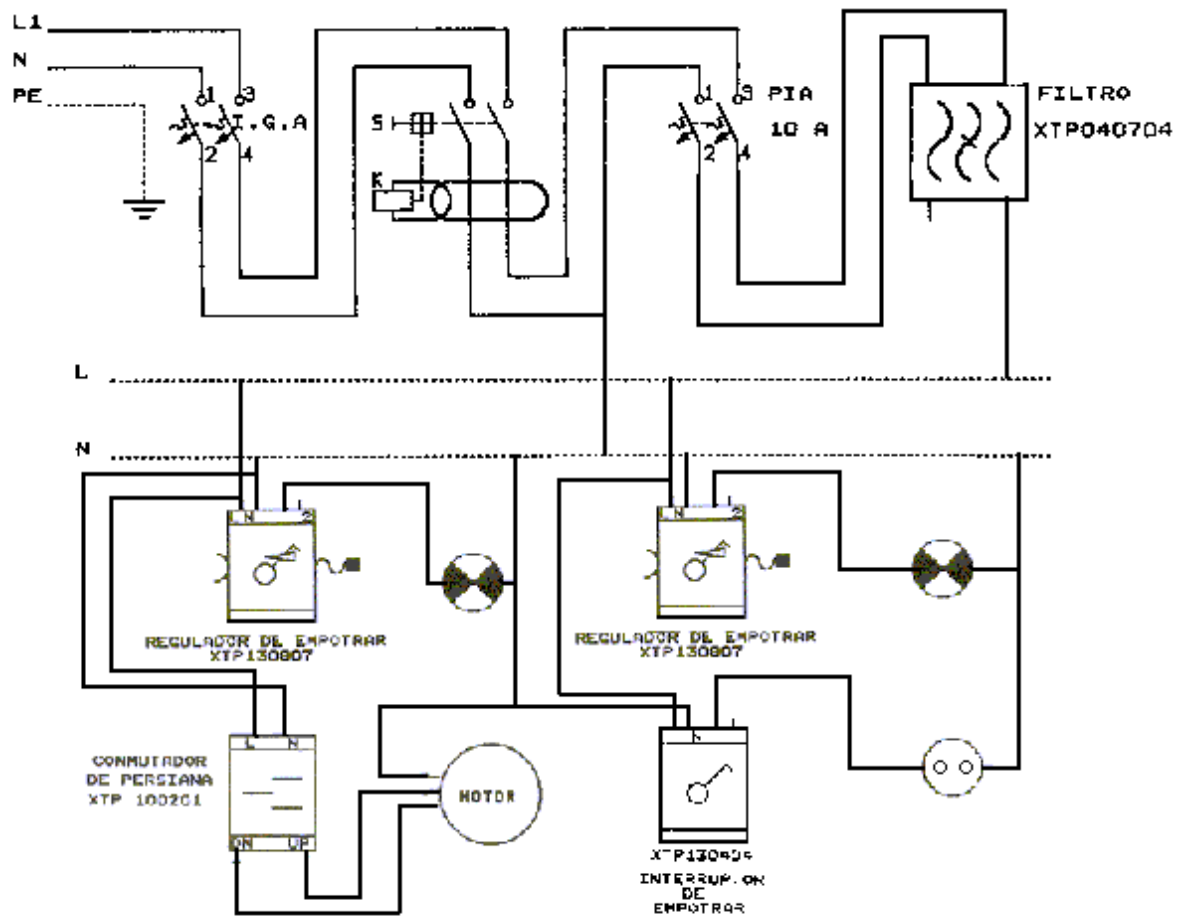

FECHA: _____

CURSO: _____ DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

HOJA:/.....

PRACTICA	C.F.G.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS SALESIANOS LOYOLA ARANJUEZ
----------------	--